



# 北京市第一七一中学 2023—2024 初三年级上学期期中调研

## 物理试卷

2023.11.09

学校 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_ 班级 \_\_\_\_\_

一、单项选择题（下列各小题均有四个选项，其中只有一个符合题意。共 24 分，每小题 2 分）

1. 在国际单位制中，电功率的单位是（ ）  
A. 欧姆                  B. 伏特                  C. 瓦特                  D. 焦耳
2. 通常情况下，将下列物品接入电路中，能让电路中有电流的是（ ）  
A. 橡胶棒                B. 碳棒                  C. 木棒                  D. 玻璃棒
3. 图 1 是汽油机工作的四个冲程，其中把机械能转化为内能的是（ ）


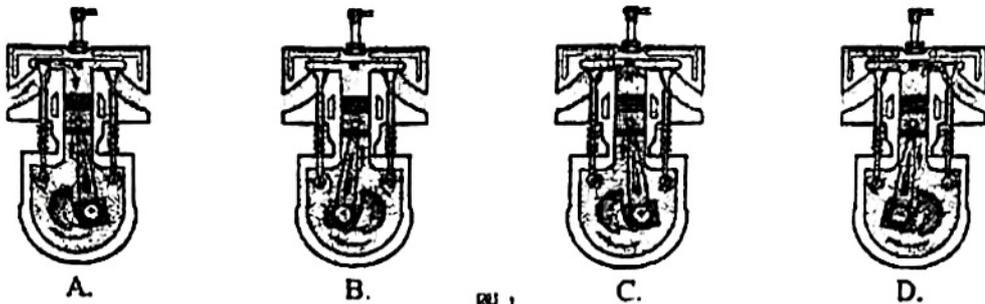


图 1

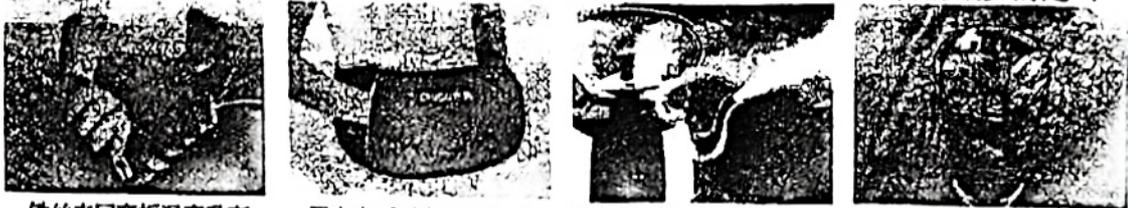4. 在图 2 所示生活实例中，通过热传递的方式使物体（加“·”的字）内能减少的是（ ）



铁丝来回弯折温度升高

用充电暖手宝给手取暖

烧水时，水蒸气把壶盖顶起

可乐中加入冰块后变凉

A

B

C

D

图 2

5. 如图 3 所示的四个电路中，当开关 S 闭合后，两个灯泡为串联关系的是（ ）


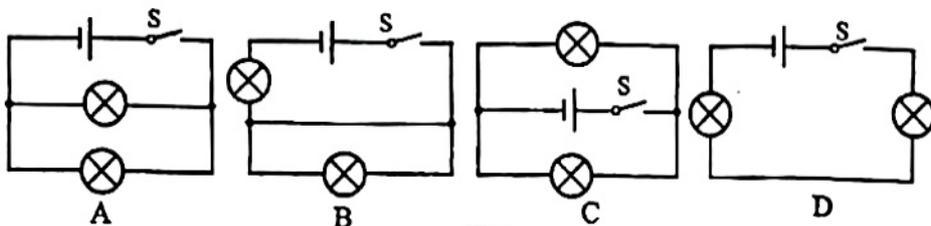


图 3

6. 在图 4 所示的四个实验中，能模拟滑动变阻器原理的是（ ）

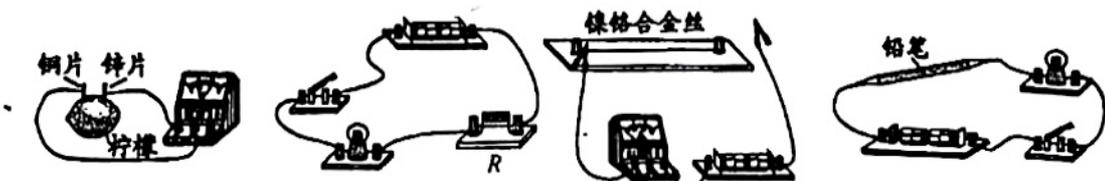

A

B

C

D

图 4




7. 依据右表中的数据, 下列说法中正确的是 ( )

- A. 质量为 1kg 的干泥土, 具有的内能约为  $0.84 \times 10^3 \text{J}$
- B. 质量为 1kg 的水, 温度为  $1^\circ\text{C}$  时, 具有的热量为  $4.2 \times 10^3 \text{J}$
- C. 质量为 1kg 的水, 温度升高  $1^\circ\text{C}$ , 吸收的热量为  $4.2 \times 10^3 \text{J}$
- D. 质量相等的水和干泥土, 吸收相等热量, 水温升高得较多

物质	比热容 $c$ [ $\text{J} \cdot (\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})^{-1}$ ]
水	$4.2 \times 10^3$
干泥土	约 $0.84 \times 10^3$

8. 如图 5 所示, 当甲电路中的开关 S 闭合时, 两个电压表的指针位置均为如图乙所示,  $R_1$  和  $R_2$  两端的电压分别为 ( )

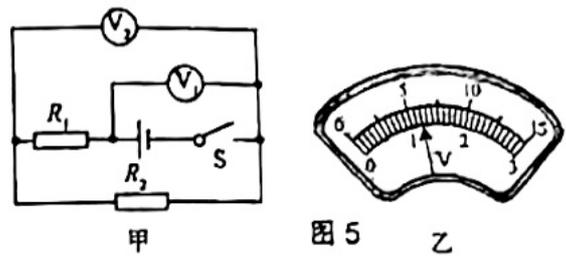- A. 1.2V, 6V
- B. 6V, 1.2V
- C. 4.8V, 1.2V
- D. 1.2V, 4.8V



9. 如图 6 所示为某品牌空调室外机铭牌, 当空调正常工作时, 下列说法中正确的是 ( )

- A. 空调制热时比制冷时消耗的电能多
- B. 空调制冷时每小时耗电为  $800 \text{kw} \cdot \text{h}$
- C. 室外机消耗的电能最大可达  $970 \text{W}$
- D. 空调制热时比制冷时电流做功更快

额定电压	220V
额定频率	50Hz
制冷/制热额定功率	800/900W
最大输入功率	970W
制冷剂名称及注入量	R22/0.6kg
防水等级	IPX4
室外机质量	24kg

图 6

10. 在其他条件相同的情况下, 电阻较小的导体, 其材料的导电性能较强。如图 7 所示的电路中,  $R_1$  是甲种材料制成的电阻丝;  $R_2$  是乙种材料制成的电阻丝, 它们的长度相等,  $R_1$ 、 $R_2$  的横截面积分别为  $S_1$ 、 $S_2$ , 且  $S_1 < S_2$ 。闭合开关 S 后, 观察到电流表  $A_1$  的示数  $I_1$  大于电流表  $A_2$  的示数  $I_2$ 。则下列说法中正确的是 ( )

- A.  $R_1$  两端的电压大于  $R_2$  两端的电压
- B.  $R_1$  的阻值大于  $R_2$  的阻值
- C. 甲材料的导电性能较好
- D. 乙材料的导电性能较好

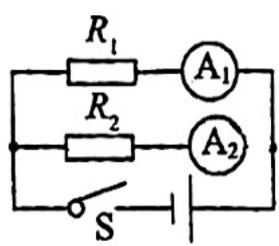


图 7

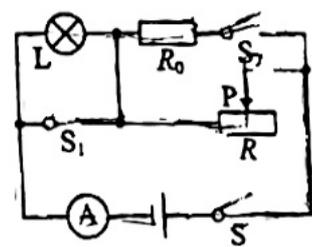



图 8

11. 如图 8 所示, 电源电压不变, 定值电阻  $R_0 = 15\Omega$ , 小灯泡标有“6V 3W”字样 (灯丝电阻不变), 电流表量程为  $0 \sim 3 \text{A}$ 。当只闭合开关 S, 滑动变阻器的滑片 P 从阻值最大处移动到某一位置时, 滑动变阻器连入电路中的阻值减小了  $12\Omega$ , 电流表示数变化了  $0.1 \text{A}$ , 此时小灯泡恰好正常发光。在保证电路安全的情况下, 下列说法不正确的是 ( )

- A. 滑动电阻器的最大阻值为  $48\Omega$
- B. 电源电压为  $12 \text{V}$
- C. 所有开关闭合后, 滑动变阻器的最大功率为  $33.6 \text{W}$
- D. 电路消耗的最小功率为  $9.6 \text{W}$



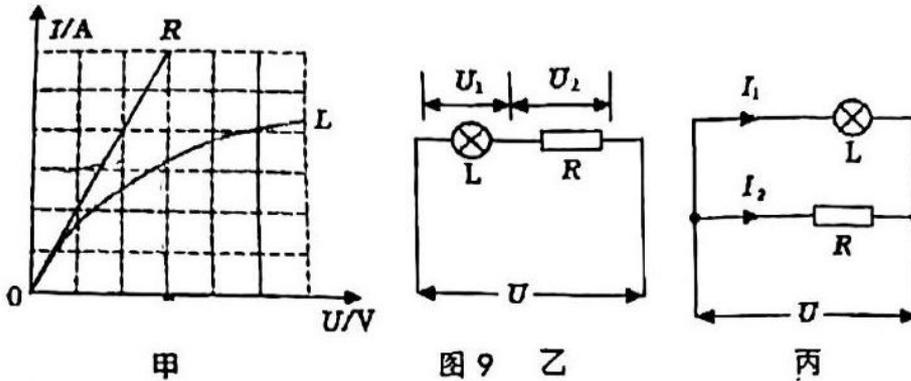12. 如图9所示，甲图是灯泡L和定值电阻R的I-U图像，将L和R先后以乙、丙图两种方在同一电源上，若乙图中 $U_1:U_2=a$ ，丙图中 $I_1:I_2=b$ ，则下列选项中不正确的是（ ）



- A.  $a > 1$       B.  $b < 1$       C.  $a > b$       D.  $ab = 1$

二、多项选择题（下列各小题均有四个选项，其中符合题意的选项均多于一个。本大题共6分，每小题2分。每小题选项全选对的得2分，选对但不全的得1分，有错选的不得分）

13. 下列说法不正确的是（ ）

- A. 在相同物态下，同一物体温度降低，它的内能会减少  
 B. 热量总是从热量多的物体向热量少的物体转移  
 C. 正电荷移动的方向为电流的方向  
 D. 电阻表示导体对电流阻碍作用大小的物理量，流过导体的电流越大，导体电阻越小

14. 如图10所示的是我们在学习分子动理论时做过的一些实验。

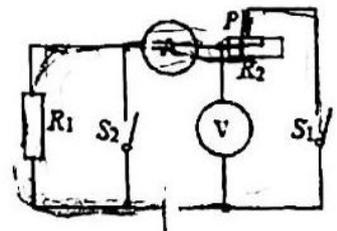
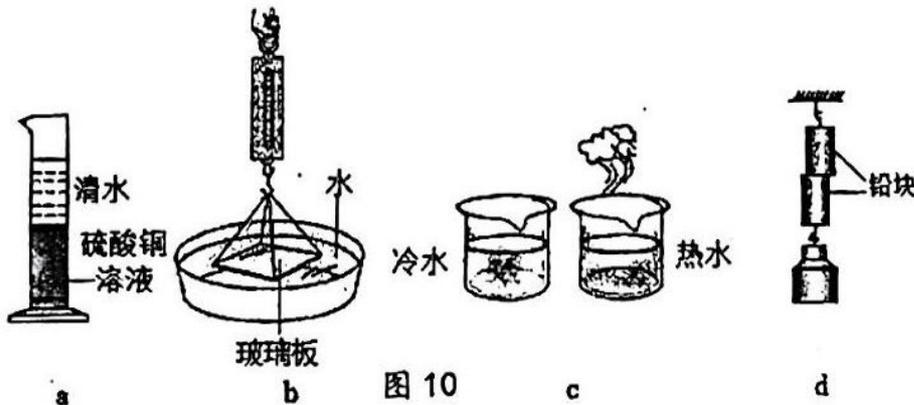


图11

图a：浓硫酸铜溶液与清水开始界面十分清晰，几天之后，两种液体就混合均匀了。

图b：使玻璃板的下表面接触水面，用弹簧测力计拉玻璃板，发现拉力示数大于玻璃板的重力。

图c：将红墨水滴入不同温度的水中，烧杯中的水变红了，且变红的快慢不同。

图d：将两个底面干净、平整的铅块紧压在一起，两个铅块就会结合在一起，在下面吊一个较重的物体也不能将它们拉开。下面选项正确的是（ ）

- A. 图a和图b产生实验现象的原因相同      B. 图a和图c产生实验现象的原因相同  
 C. 图c和图d产生实验现象的原因相同      D. 图b和图d产生实验现象的原因相同

15. 如图11所示的电路，电源电压恒定，下列操作一定可行的是（ ）

- A. 只闭合 $S_1$ 时，把滑动变阻器的滑片P向右移，电流表、电压表示数均增大  
 B. 只闭合 $S_1$ 时，把滑动变阻器的滑片P向左移，电流表、电压表示数均增大  
 C. 滑动变阻器滑片P不动， $S_2$ 断开、 $S_1$ 由闭合到断开，电压表的示数变大，电流表的示数变小  
 D. 滑动变阻器滑片P不动， $S_1$ 闭合、 $S_2$ 由闭合到断开，电流表、电压表均减小



16. 实验解答题 (共 29 分, 其中 16 题每空 2 分, 22 题 3 分, 其余每空 1 分)

(1) 图 12 所示电阻箱的示数为 \_\_\_\_\_  $\Omega$ .

(2) 图 13 所示电能表的示数为 \_\_\_\_\_  $\text{kW}\cdot\text{h}$ .

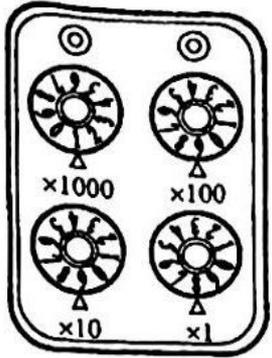


图 12



图 13

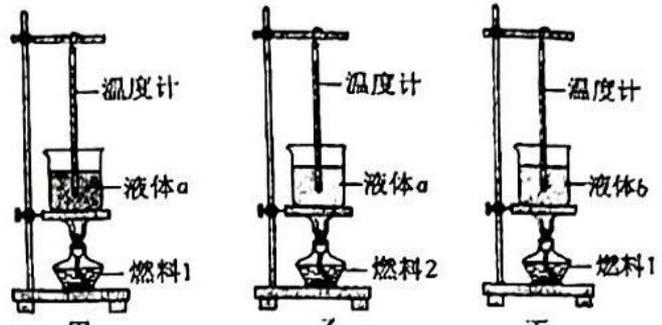


图 14

17. 如图 14 所示, 在甲、乙、丙三图中, 两种燃料的质量相同, 两种液体的质量和初温相同, 其他装置也都相同。

(1) 比较不同液体的比热容时, 应选择 \_\_\_\_\_ 两图。

(2) 比较不同燃料的热值时, 应选择 \_\_\_\_\_ 两图, 燃料完全燃烧放出的热量的多少是通过 \_\_\_\_\_ 来反映的。(选填“温度计升高的示数”或“加热时间”)

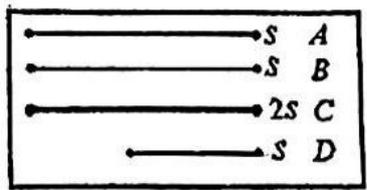


图 15

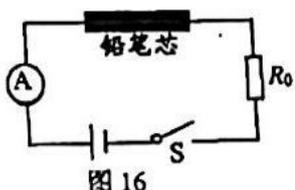


图 16


18. 小明通过实验研究电阻的大小与哪些因素有关, 他找到四根金属丝如图 15 所示, 图中 A 为锰铜丝。B、C、D 为镍铬合金丝, S 表示横截面积。

(1) 若要研究导线的电阻跟 \_\_\_\_\_ 的关系, 应选用 B、D 金属丝。


(2) 若要研究导线的电阻跟它们的横截面积的关系, 应选用 \_\_\_\_\_ 金属丝;

(3) 为了探究“铅笔芯的电阻随温度的变化规律”, 小明设计了如图 16 所示的电路, 电源电压恒定,  $R_0$  为定值电阻。小明检查电路后认为电路设计存在问题, 实验过程中没有保持铅笔芯两端的电压不变, 无法判断其电阻是否变化。小明的观点 \_\_\_\_\_ (选填“正确”、“错误”), 请说明原因: \_\_\_\_\_。

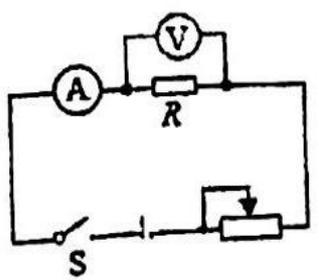19. 为了探究电流与电阻的关系, 小明采用了如图 17 甲所示的电路图。实验供选择的定值电阻有 4 个, 阻值分别为  $5\Omega$ 、 $10\Omega$ 、 $15\Omega$ 、 $20\Omega$ , 电源电压恒为  $4.5\text{V}$ , 滑动变阻器的最大阻值为  $20\Omega$ 。



甲

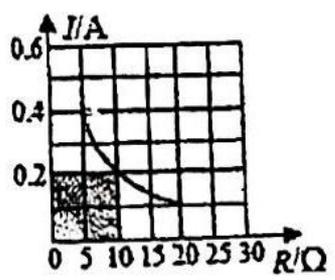

乙

图 17



(1) 小明首先用  $5\Omega$  电阻实验, 闭合开关后发现, 电压表指针迅速满偏, 无论怎么移动滑片, 电流表指针无偏转, 则电路中的故障可能是 \_\_\_\_\_: (填字母)



- A. 开关断路
- B. 滑片接触不良
- C. 电阻断路
- D. 电流表短路

(2) 小明根据数据绘制的图像如图 17 乙, 小强用  $5\Omega$  的电阻做完实验后, 保持滑动变阻器滑片的位置不变, 接着把  $R$  换为  $10\Omega$  的电阻接入电路, 闭合开关, 向 \_\_\_\_\_ (选填“左”或“右”) 端移动滑片, 使电压表示数为 \_\_\_\_\_ V 时, 读出电流表的示数。为了使四个定值电阻都为实验所用, 滑动变阻器的阻值至少是 \_\_\_\_\_  $\Omega$ 。

(3) 请根据上述实验, 设计实验表格

20. 同学们在进行探究并联电路的电流规律的实验。

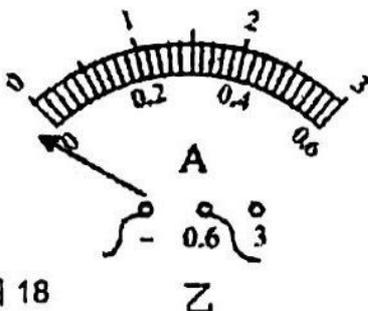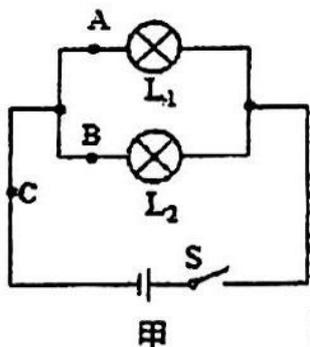(1) 实验时, 接好电路后, 闭合开关发现两灯都亮。但由于连线较乱, 一时无法检查两灯是串联还是并联, 小枫灵机一动, 随意拆下一根导线, 发现两灯都熄灭, 因此他认定两灯连成了串联, 小明的方法是 \_\_\_\_\_ 的 (“正确”或“错误”), 理由是 \_\_\_\_\_。






$I_A/A$	$I_B/A$	$I_C/A$
0.18	0.18	0.36

(2) 若在某次测量时, 按图 18 甲连好电路闭合开关前, 发现电流表指针位置如图乙所示, 则应该 \_\_\_\_\_;

(3) 纠正 (2) 中错误后, 小董同学分别测出 A、B、C 三处的电流值, 如表所示。由此得出结论: 并联电路中, 干路电流等于各支路电流之和, 且各支路的电流相等。显然出现这种结论是错误的, 请问, 出现这种错误结论的原因是什么? 如何改正: \_\_\_\_\_

(4) 细心的小凡还发现: 在实验时, 电流较大的那个灯泡比另一个亮, 且更换不同规格的灯泡总是这样。于是他总结出这样的规律: “不同灯泡的亮暗和电流有关, 电流越大的灯泡越亮”, 你觉得这个结论是否正确? 为什么? \_\_\_\_\_。

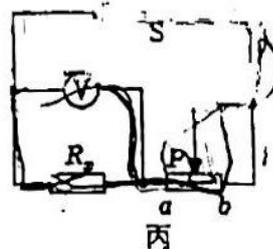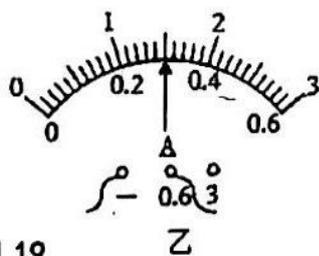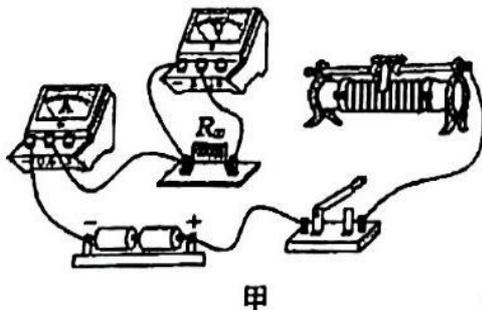21. 用如图 19 甲所示的电路测量未知电阻  $R_x$  的阻值 (阻值约为  $10\Omega$ ), 电源电压为 3V。





(1) 请用笔画线代替导线，将电路连接完整。要求：滑动变阻器的滑片向右滑动时，电流表的示数变小。（导线不允许交叉）

(2) 闭合开关，移动滑动变阻器的滑片至某一位置，电压表示数为  $2.7\text{V}$ ，电流表示数如图乙是 \_\_\_\_\_  $\text{A}$ ，则测得未知电阻  $R_x =$  \_\_\_\_\_  $\Omega$ 。

(3) 另一组同学利用图丙所示电路也完成了该实验，电源电压不变，滑动变阻器的最大阻值为  $R_0$ ，a、b 为滑动变阻器两端点，请把实验步骤补充完整。

① 闭合开关 S，移动滑动变阻器滑片 P 至 a 端，读出电压表示数  $U_1$ ；

② 闭合开关 S，\_\_\_\_\_，读出电压表示数  $U_2$ ，则待测电阻的表达式  $R_x =$  \_\_\_\_\_。（用  $R_0$ 、 $U_1$ 、 $U_2$  表示）

22. 将定值电阻  $R_1$ 、 $R_2$  串联接在电源两端，如图 20 甲所示，闭合开关 S 后，电压表  $(V_1)$ 、 $(V_2)$  的示数分别为  $U_1$ 、 $U_2$ ，且  $U_1 < U_2$ 。再将定值电阻  $R_1$ 、 $R_2$  并联接在该电源两端，如图 20 乙所示，闭合开关 S 后， $R_1$ 、 $R_2$  消耗的功率分别为  $P_1$ 、 $P_2$ 。若电源电压保持不变，请分析说明  $P_1$  与  $P_2$  的大小关系。

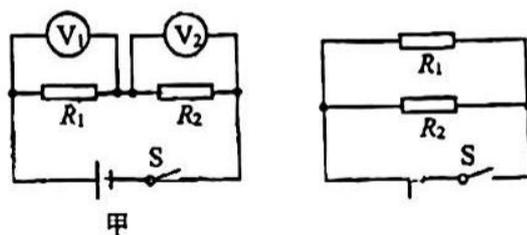


图 20

#### 四、科普阅读题：23 题（共 4 分）

##### 空气净化器

由于雾霾天气的增多，空气净化器逐渐走入家庭，其工作过程如图 19：脏空气进入净化器时，灰尘被正电钨丝放电而带上正电，流到负电格栅板时，带电灰尘被吸附。此后经过活性炭层时，化学有毒气体被吸附，排出的空气的污染物浓度大幅降低，多次循环后变成洁净空气。

洁净空气量（CADR）是反映空气净化器净化能力的性能指标，CADR 值越大，其净化效率越高。利用 CADR 值，可以评估其在运行一定时间后，去除室内空气污染物的效果。按下列公式计算 CADR：

$$\text{CADR} = \frac{2.3V}{t} \quad (V \text{ 为房间容积；} t \text{ 为空气净化器使房间污染物的浓度下降 } 90\%$$

运行的时间)。某品牌的空气净化器的铭牌如下表：

型号	额定电压	频率	额定功率	洁净空气量 (CADR)
GH-2034A 型	220V	50Hz	44W	138m <sup>3</sup> /h

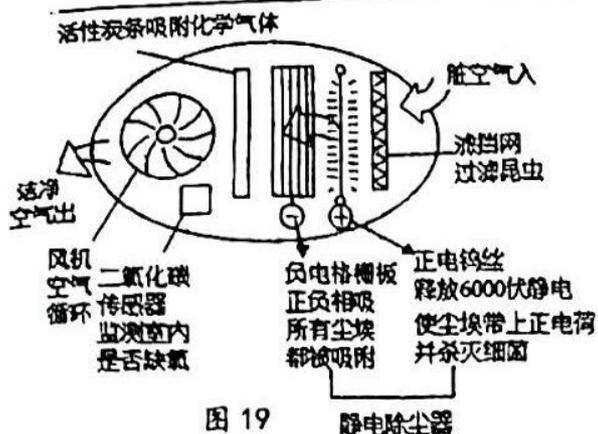


图 19

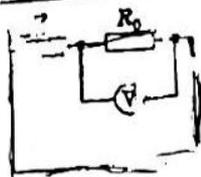


图 20

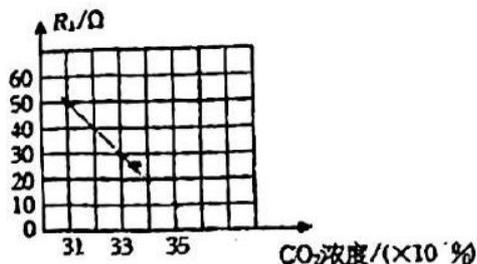


图 21

- (1) 负电格栅板吸附灰尘的原理是 \_\_\_\_\_。
- (2) 取出使用一段时间后的活性炭，可以闻到刺激性的气味，说明分子在 \_\_\_\_\_。
- (3) 某房间的使用面积为  $18\text{m}^2$ ，高度是  $3\text{m}$ 。此空气净化器 \_\_\_\_\_ (选填“能”或“不能”) 在 1 小时内使房间污染物浓度下降 90%。
- (4) 可变电阻是制作二氧化碳传感器的常用元件，如图 20 为其控制电路，电源电压保持  $6\text{V}$  不变， $R_1$  为可变电阻，其阻值随二氧化碳浓度变化如图 21， $R_0$  为定值电阻，当浓度为  $0.031\%$  时，电压表示数为  $1\text{V}$ ；当电压表示数大于  $3\text{V}$  时，二氧化碳浓度大于 \_\_\_\_\_%，此时空气净化器会自动报警。

五、计算题 (共 7 分，其中 25 题 4 分，26 题 3 分)

24. 如图 22 所示的电路中，电源两端电压保持不变，电阻  $R_1$  的阻值为  $30\Omega$ 。闭合开关 S，电流表  $A_1$  的示数为  $1\text{A}$ ，电流表  $A_2$  的示数为  $0.6\text{A}$ 。求：

- (1) 电源电压；
- (2) 电阻  $R_2$  的阻值。

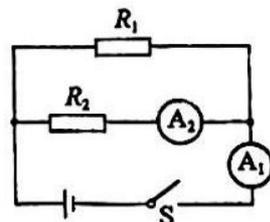


图 22

25. 图 23 所示的电路中，定值电阻  $R_0$  为  $10\Omega$ ，电源两端电压为  $3\text{V}$  并保持不变。闭合开关 S，移动滑动变阻器  $R_P$  的滑片 P，使电流表示数为  $0.2\text{A}$ 。

- (1) 画出实物电路所对应的电路图；
- (2) 求滑动变阻器接入电路的阻值；
- (3) 求  $R_0$  的电功率。

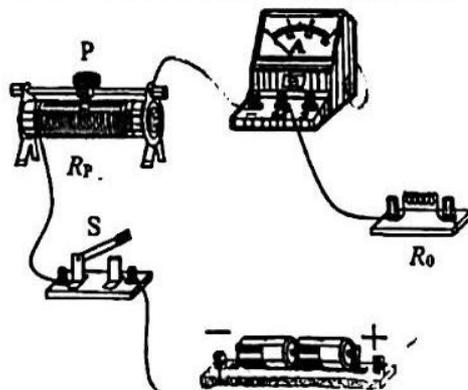


图 23